

计算机系统结构实验 Lab4 实验报告

- 姓名：夏鸿驰
- 学号：520021910965
- 日期：2022年4月26日

目录

1. 实验概述
 - 1.1 实验名称
 - 1.2 实验目的
2. 实验步骤
 - 2.1 新建工程
 - 2.2 构建寄存器组模块
 - 2.3 构建数据存储器模块
 - 2.4 构建带符号扩展模块
3. 实验心得
 - 3.1 实验重难点
 - 3.2 实验感想
4. 参考资料

1. 实验概述

1.1 实验名称

- 简单的类 MIPS 单周期处理器存储部件的设计与实现（二）

1.2 实验目的

1. 理解寄存器、数据存储器、有符号扩展单元的 IO 定义
2. Registers 的设计实现
3. Data Memory 的设计实现
4. 有符号扩展部件的实现
5. 对功能模块进行仿真

2. 实验步骤

2.1 新建工程

- 2.1.1 用与前两个lab一样的步骤创建一个名为lab04的工程即可

2.2 构建寄存器组模块

2.2.1 模块描述

寄存器是指令操作的主要对象，MIPS 中一共有 32 个 32 位的寄存器，用作数据的缓存。
相应的I/O定义为：

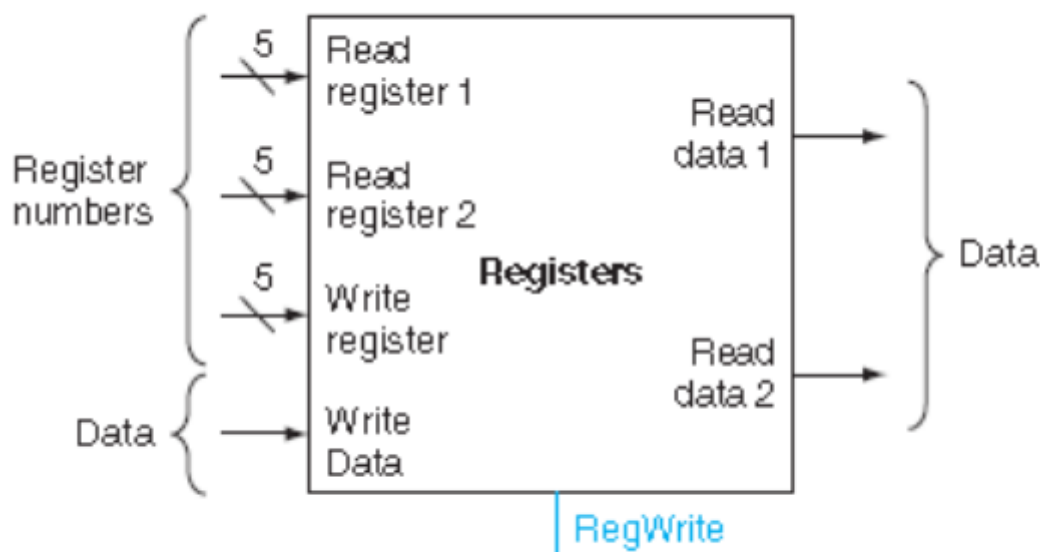


图 1. 寄存器模块的 IO 定义

2.2.2 编写寄存器组功能

新建source文件Registers.v，并输入以下verilog代码：

```
1  `timescale 1ns / 1ps
2  module Registers(
3      input Clk,
4      input [25:21] readReg1,
5      input [20:16] readReg2,
6      input [4:0] writeReg,
7      input [31:0] writeData,
8      input regWrite,
9      output [31:0] readData1,
10     output [31:0] readData2
11 );
12
13     reg [31:0] regFile[31:0];
14     reg [31:0] rd1;
15     reg [31:0] rd2;
16
17     always @(readReg1 or readReg2 or writeReg)
18     begin
19         rd1 = regFile[readReg1];
20         rd2 = regFile[readReg2];
21     end
22
23     assign readData1 = rd1;
24     assign readData2 = rd2;
25
26     always @(negedge Clk)
27     begin
28         if(regWrite) regFile[writeReg] = writeData;
```

```

29         end
30
31
32     endmodule

```

2.2.3 寄存器组功能仿真

新建激励文件Registers_tb.v, 并输入以下verilog代码:

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2  module Registers_tb(
3
4      );
5      reg clk;
6      reg [25:21] readReg1;
7      reg [20:16] readReg2;
8      reg [4:0] writeReg;
9      reg [31:0] writeData;
10     reg regWrite;
11     wire [31:0] readData1;
12     wire [31:0] readData2;
13     integer i;
14
15     Registers regs(
16         .clk(clk),
17         .readReg1(readReg1),
18         .readReg2(readReg2),
19         .writeReg(writeReg),
20         .writeData(writeData),
21         .regWrite(regWrite),
22         .readData1(readData1),
23         .readData2(readData2)
24     );
25
26     always #100 if($time!=100) clk = !clk;
27     initial begin
28         clk = 0;
29         readReg1 = 0;
30         readReg2 = 0;
31         writeReg = 0;
32         writeData = 0;
33         regWrite = 0;
34         for(i = 0;i < 32;i = i + 1)
35             begin
36                 regs.regFile[i] = 0;
37             end
38         #285;
39         regWrite = 1'b1;
40         writeReg = 5'b10101;
41         writeData = 32'b11111111111111111000000000000000;
42         #200;
43         writeReg = 5'b01010;
44         writeData = 32'b00000000000000000111111111111111;
45         #200;
46         regWrite = 1'b0;
47         writeReg = 5'b00000;
48         writeData = 32'b00000000000000000000000000000000;
49         #50;

```


```

50     readReg1 = 5'b10101;
51     readReg2 = 5'b01010;
52
53     end
54 endmodule

```

2.2.4 获取仿真图像

经过仿真，得到以下图像：

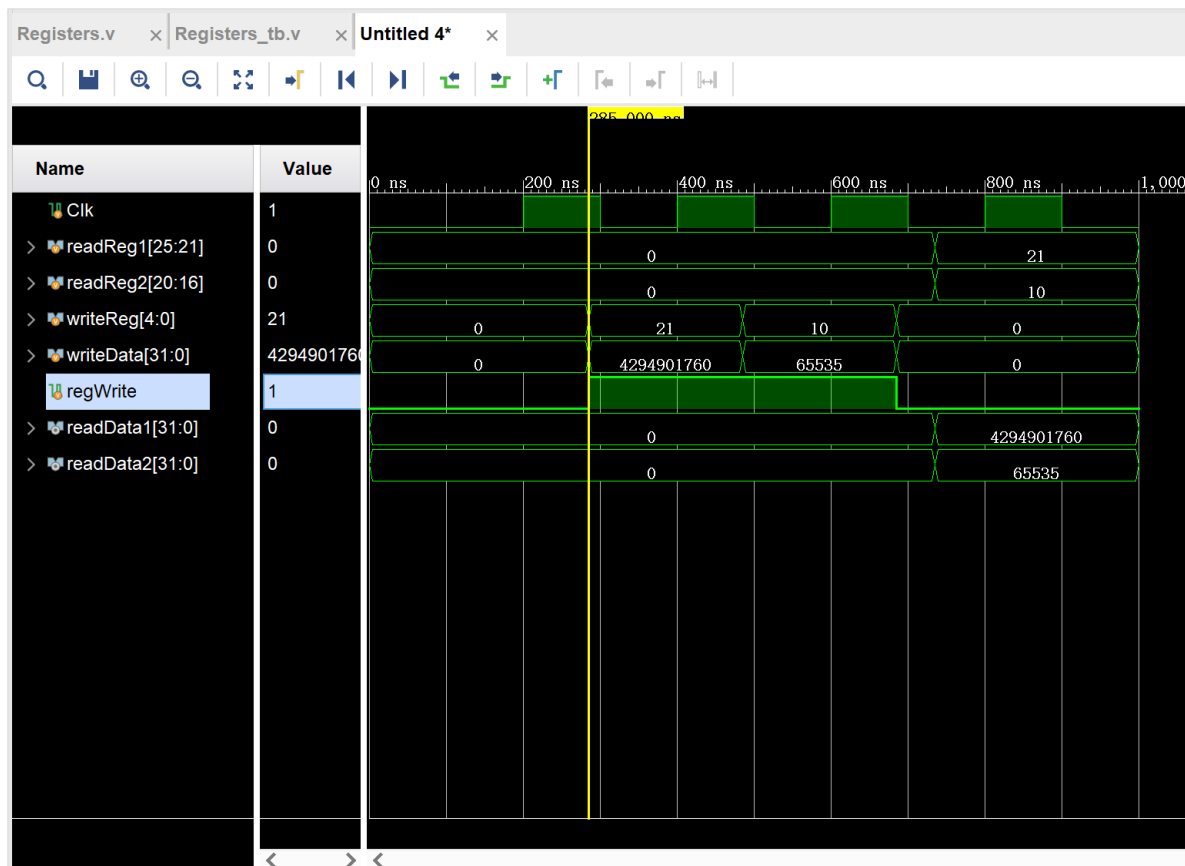

2.2.5 仿真结果分析

观察图像，可知仿真结果与逻辑相一致，目标模块达到了预想的结果，模块构建成功。

2.3 构建数据存储器模块

2.3.1 模块描述

Data memory 是用来存储运行完成的数据，或者初始化的数据。内存模块的编写与 register 类似，由于写数据也要考虑信号同步，因此也需要时钟。

相应的I/O定义为：

 


图 2. 内存模块的 IO 定义

2.3.2 编写数据存储器功能

新建source文件DataMemory.v, 并输入以下verilog代码:

```

1  `timescale 1ns / 1ps
2  module DataMemory(
3      input Clk,
4      input [31:0] Address,
5      input [31:0] WriteData,
6      input MemWrite,
7      input MemRead,
8      output [31:0] ReadData
9  );
10
11     reg [31:0] MemFile[0:63];
12     reg [31:0] rd;
13
14     always @ (Address)
15     begin
16         rd = 0;
17         if(MemRead)
18             rd = MemFile[Address];
19     end
20
21     assign ReadData = rd;
22
23     always @ (negedge Clk)
24     begin
25         if(MemWrite)
26             MemFile[Address] = WriteData;
27     end
28 endmodule

```

2.3.3 数据存储器功能仿真

新建激励文件DataMemory_tb.v, 并输入以下verilog代码:

```

1  `timescale 1ns / 1ps

```

```

2  module DataMemory_tb(
3
4      );
5      reg Clk;
6      reg [31:0] Address;
7      reg [31:0] WriteData;
8      reg MemWrite;
9      reg MemRead;
10     wire [31:0] ReadData;
11     integer i;
12
13     DataMemory dm(
14         .Clk(Clk),
15         .Address(Address),
16         .WriteData(WriteData),
17         .MemWrite(MemWrite),
18         .MemRead(MemRead),
19         .ReadData(ReadData)
20     );
21
22     always #100 Clk = !Clk;
23
24     initial begin
25         Clk = 0;
26         Address = 0;
27         WriteData = 0;
28         MemWrite = 0;
29         MemRead = 0;
30         for(i = 0; i < 64; i = i + 1)
31             begin
32                 dm.MemFile[i] = 0;
33             end
34
35         #185;
36         //185ns
37         MemWrite = 1'b1;
38         Address = 32'b00000000000000000000000000000111;
39         WriteData = 32'b11100000000000000000000000000000;
40
41         #100;
42         //285ns
43         MemWrite = 1'b1;
44         Address = 32'b00000000000000000000000000000110;
45         WriteData = 32'hffffffff;
46
47         #185;
48         //470ns
49         Address = 7;
50         MemRead = 1'b1;
51         MemWrite = 1'b0;
52
53         #80;
54         //550ns
55         MemWrite = 1;
56         Address = 8;
57         WriteData = 32'haaaaaaaa;
58
59         #80;

```


```

60 //630ns
61 Address = 6;
62 MemWrite = 0;
63 MemRead = 1;
64 end
65 endmodule

```

2.3.4 获取仿真图像

经过仿真，得到以下图像：

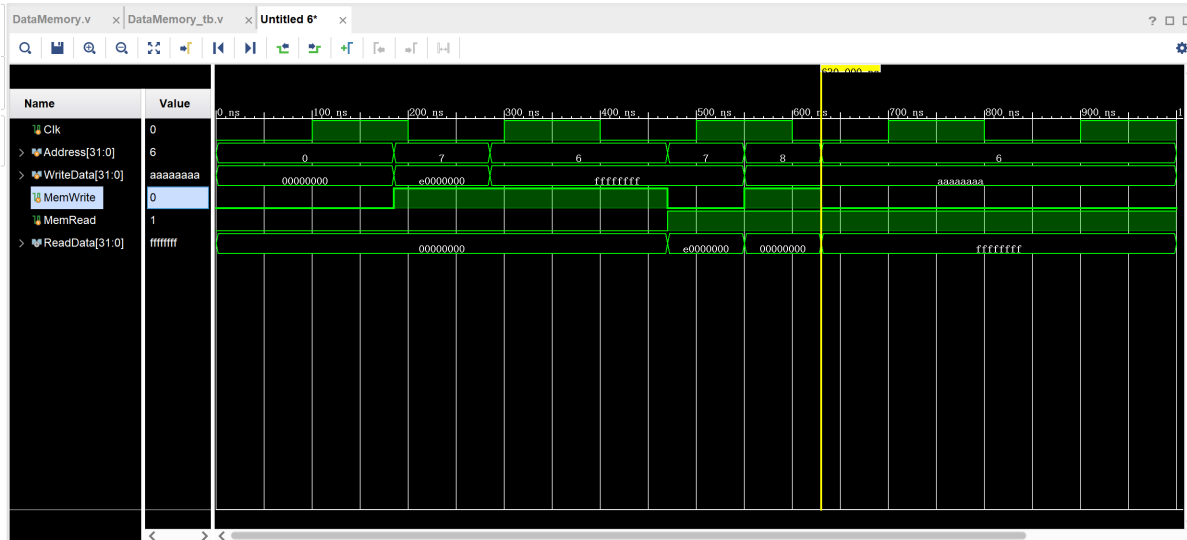

2.3.5 仿真结果分析

观察图像，可知仿真结果与逻辑相一致，目标模块达到了预想的结果，模块构建成功。

2.4 构建带符号扩展模块

2.4.1 模块描述

将 16 位有符号数扩展为 32 位有符号数。

相应的I/O定义为：

 


图 3. 带符号扩展单元

2.4.2 编写带符号扩展模块功能

新建source文件SignExt.v，并输入以下verilog代码：

```

1 `timescale 1ns / 1ps
2 module SignExt(
3     input [15:0] Instr,
4     output [31:0] Data
5 );
6     assign Data[31:0] ={{16{Instr[15]}},Instr[15:0]};
7 endmodule

```

2.4.3 带符号扩展模块功能仿真

新建激励文件SignExt_tb.v, 并输入以下verilog代码:


```

1 `timescale 1ns / 1ps
2 module SignExt_tb(
3
4 );
5     reg [15:0] Instr;
6     wire [31:0] Data;
7
8     SignExt se(
9         .Instr(Instr),
10        .Data(Data)
11    );
12
13    initial begin
14        Instr = 0;
15        #100;
16        Instr = 1;
17        #100;
18        Instr = -1;
19        #100;
20        Instr = 2;
21        #100;
22        Instr = -2;
23        #100;
24        Instr = 7;
25        #100;
26        Instr = -10;
27    end
28 endmodule

```


2.4.4 获取仿真图像

经过仿真，得到以下图像：

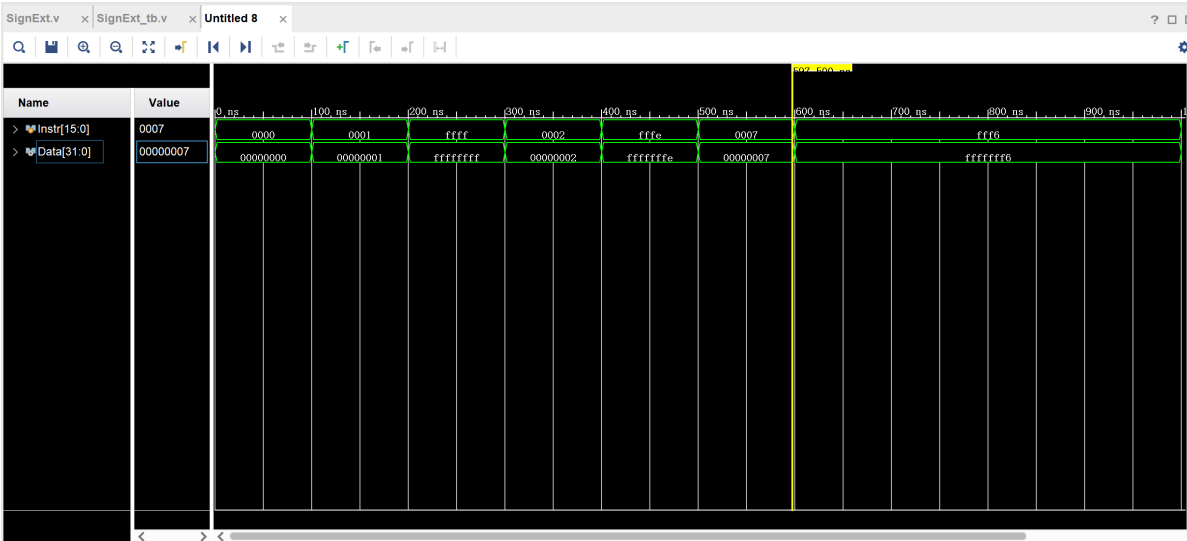

2.4.5 仿真结果分析

观察图像，可知仿真结果与逻辑相一致，目标模块达到了预想的结果，模块构建成功。

3. 实验心得

3.1 实验重难点

- 本实验的重难点在于通过lab1-lab3一路下来积累的经验独立完成寄存器组模块，数据存储器模块和带符号扩展模块的编写及独立完成相应激励代码的编写和调试。此外还有对于在激励文件中初始化的理解和应用。

3.2 实验感想

- 在本次实验过程中，从编写寄存器组模块，数据存储器模块和带符号扩展模块一路下来的实验经历让我感到一个个挑战接踵而至，让我充满动力，也给了我一种最终完成任务的成就感。此外，在实验中遇到的困难都会在微信群里得到老师及时的反馈，所以要在这里感谢老师的付出。

4. 参考资料

[1] 2022计算机系统结构实验指导书lab4